 


1. Feladat


Az 1. ábrán látható egyenáramú áramkörben, kezdetben mindkét kapcsoló nyitott állásba található. A $t = 0$ pillanatban zárjuk mindkét kapcsolót és feltöltjük a kondenzátort. Tanulmányozzuk a létrejövő tranziens folyamatot.



1. ábra

Megoldás


A kapcsolás pillanata előtt a kondenzátor nincs feltöltve és nem folyik áram sehol az áramkörben. A tranziens folyamat végére kialakul egy olyan stacionárius állapot, amikor a kondenzátor fel van töltve, és az áramkörben egy áram folyik. A végső stacionárius állapot jellemzőit a 2. ábrán feltüntetett jelölések alapján a következőképpen számolhatjuk ki.

 

2. ábra


$$I_v = \frac{E_2 - E_1}{R_2 + R_1} = 2 \text{ (A)} \text{ illetve } U_{C_v} = E_2 - I_v R_1 = 120 \text{ (V)}.$$

A tranziens folyamat leírása. Mivel a kapcsolók zárásakor nincs elektromos vagy mágneses terekben energia elraktározva, a differenciálegyenleteket most nem írjuk fel, hanem áttérünk formálisan a komplex p -térben való leírásra az operátor áramkör segítségével (3. ábra).

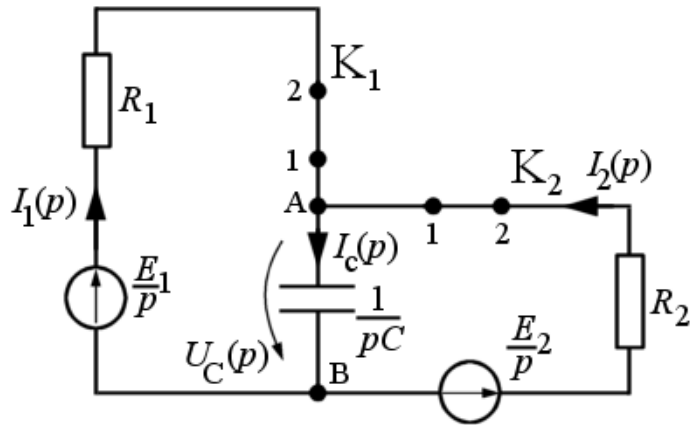

3. ábra

Használjuk a továbbiakban a Thèvenin- és Norton-tételeket az áramkör egyszerűsítése érdekében úgy, hogy a cél az $I_1(p)$ mennyiség meghatározása legyen. Először az R_2 ellenállást és az E_2/p mennyiségeket generátor és belső ellenállásnak tekintve átalakítjuk egy ekvivalens áramgenerátorra (Norton-tétel), majd az így nyert generátor belső ellenállását párhuzamosan kapcsolva összevonjuk a $1/pC$ operátoros ellenállással, majd az így nyert áramgenerátor visszaalakítjuk ekvivalens feszültség generátorra (Thèvenin-tétel). A folyamatot a 4. ábrán szemléltetjük.

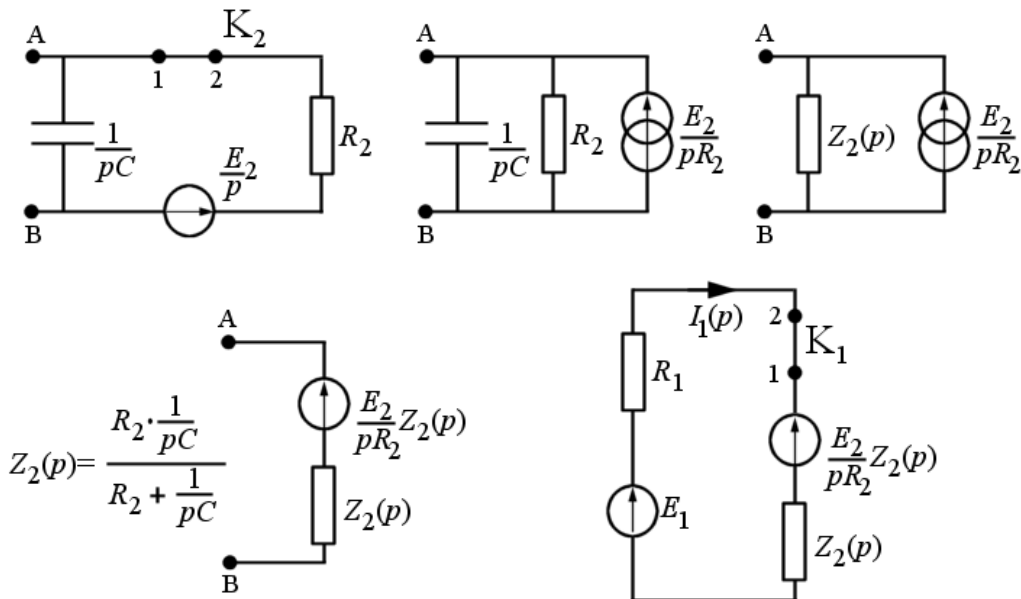


4. ábra

A 4. ábra utolsó, ekvivalens áramkörében meghatározhatjuk az eredeti áramkörben folyó $I_1(p)$ operátoros áramot.

$$I_1(p) = \frac{\frac{E_1}{p} - \frac{E_2}{R_2 p} Z_2(p)}{R_1 + Z_2(p)} = \frac{E_1(1 + pR_2C) - E_2}{p(R_1 + R_2 + pR_1R_2C)}$$


A kapott átviteli függvény számlálója elsőfokú, a nevezője pedig másodfokú polinom. A nevezőnek két egyszeres gyöke van, az egyik a $p_0 = 0$, a másik pedig a $p_1 = -(R_1 + R_2)/R_1R_2C$. Ennek megfelelően a visszatranszformáláshoz a Heaviside 2. összefüggést használhatjuk. A keresett áram időfüggvénye az alábbi összefüggéssel számítható ki és az 5. ábra szemlélteti.

$$i_1(t) = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} - \frac{E_1 \left(1 - \frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) - E_2}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t} = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} + \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{(R_1 + R_2) R_1} e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t}$$

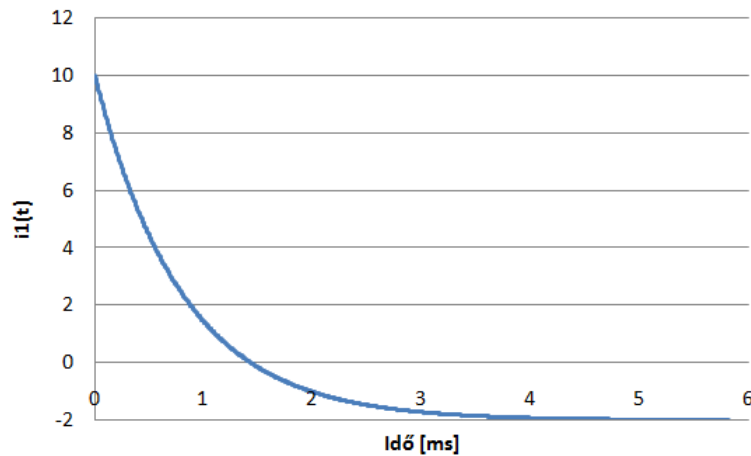

5. ábra

Hasonlóan járhatunk el az $I_2(p)$ meghatározása érdekében is. Először az R_1 ellenállást és az E_1/p mennyiségeket generátor és belső ellenállásnak tekintve átalakítjuk egy ekvivalens áramgenerátorra (Norton-tétel), majd az így nyert generátor belső ellenállását párhuzamosan kapcsolva összevonjuk a $1/pC$ operátoros ellenállással, majd az így nyert áramgenerátor visszaalakítjuk ekvivalens feszültség generátorra (Thèvenin-tétel). A folyamatot a 6. ábrán szemléltetjük.

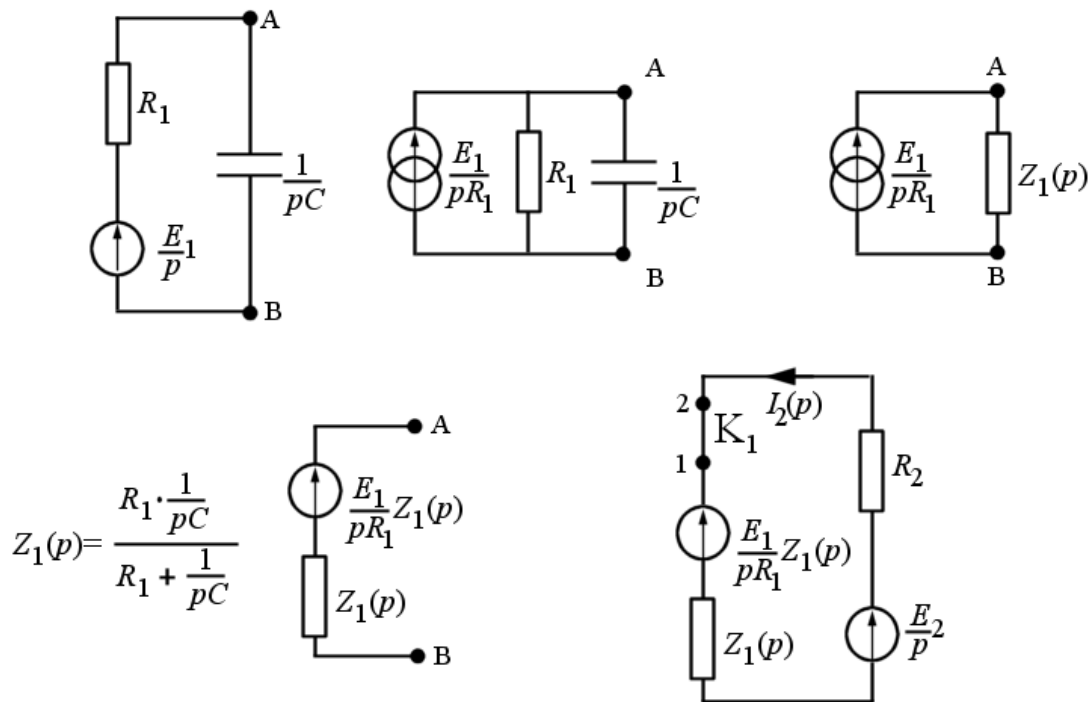


6. ábra

A 6. ábra utolsó, ekvivalens áramkörében meghatározhatjuk az eredeti áramkörben folyó $I_2(p)$ operátoros áramot.

$$I_2(p) = \frac{\frac{E_2}{p} - \frac{1}{R_1 p} Z_1(p)}{R_2 + Z_1(p)} = \frac{E_2(1 + pR_1C) - E_1}{p(R_1 + R_2 + pR_1R_2C)}$$

A kapott összefüggésben a nevező megegyezik az $I_1(p)$ áramra kapott összefüggés nevezőjével, így a visszatranszformálásra ugyanazok a megjegyzések igazak. A nevezőnek két egyszerűs gyöke van, az egyik a $p_0 = 0$, a másik pedig a $p_1 = -(R_1 + R_2)/R_1R_2C$. Ennek megfelelően a visszatranszformáláshoz a Heaviside 2. összefüggést használhatjuk. A keresett áram időfüggvénye az alábbi összefüggéssel számítható ki és az 7. ábra szemlélteti.


$$i_2(t) = \frac{E_2 - E_1}{R_1 + R_2} - \frac{E_2 \left(1 - \frac{R_1 + R_2}{R_2}\right) - E_1}{R_1 + R_2} e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t} = \frac{E_2 - E_1}{R_1 + R_2} + \frac{E_2 R_1 + E_1 R_2}{(R_1 + R_2) R_2} e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t}$$

 

7. ábra

A megoldás további menetében már nem használunk Laplace-transzformációt (de akár lehetne is), mivel a már ismert mennyiségek időfüggéseinek segítségével minden más ismeretlen mennyiséget meg lehet határozni. Például a kondenzátor töltőáramát az A csomópontra vonatkozó csomóponttörvény segítségével határozzuk meg és a 8. ábrán szemléltetjük.


$$i_C(t) = i_1(t) + i_2(t) = \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{R_1 R_2} e^{-\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} t}$$

 

8. ábra


A kondenzátor feszültségét pl. az E_1 generátort tartalmazó hurokra felírt hurokegyenletből határozzuk meg és a 9. ábrán szemléltetjük.

$$u_C(t) = E_1 - R_1 i_1(t)$$

 

9. ábra

Az áramkör PSpice-ban készített szimulációjának eredménye a 10. ábrán látható.

 

10. ábra